www.csvtuonline.com

Roll No. .....

224312(24)/024412(24)

Diploma in Engg. (Third Semester)/ P. T. D. C. (Fourth Semester) EXAMINATION, June, 2014

(Elect.)

ELECTRICAL DRAWING

Time : Four Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. All questions carry equal marks. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जायेगा।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

1. Draw the following symbols : 10
   (i) Overload relay
   (ii) Autotransformer starter
   (iii) 3 pin 15 Amp socket with switch
   (iv) Isolator
   (v) IGFET N-channel

   निम्नलिखित सांकेतिक चिह्न को बनाइए :
   (i) ओवरलोड रिले
   (ii) स्वपरिणामित्र स्टार्टर
   (iii) 3 पिन 15 ऐम्पियर सॉकेट स्विच के साथ
   (iv) आइसोलेटर
   (v) आई. जी. एफ. ई. टी. एन-चैनल

2. Draw the 220 kV double circuit steel tower. Specify distance clearly. 10

   220 किलोवोल्ट की परिपथ स्टील टॉवर का चित्र बनाइए। दूरियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख कीजिए।

3. Draw the plate earthing. 10

   प्लेट अर्थिंग का चित्र बनाइए।

4. (a) Draw 3-core belted cable. 5

   3-कोर बेल्टेड केबल का चित्र बनाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) Draw pin type insulator for high voltage. 5

पिन प्रकार के उच्च वोल्टेज के लिए इन्सुलेटर बनाइए।

5. Draw 3 terminal d. c. starter. 10

तीन बिन्दु दिष्ट धारा स्टार्टर का चित्र बनाइए।

6. (a) Draw permanent magnet type moving coil instrument. 5

स्थायी चुम्बक प्रारूपी चल कुण्डली उपयंत्र का चित्र बनाइए।

(b) Draw constant voltage battery charger. 5

स्थिर वोल्टता बैटरी चार्जर का चित्र बनाइए।

7. Develop a simple wave winding for 4 poles d. c. machine having 42 armature conductors. Also draw equilizer ring diagram 10

दिष्ट धारा मशीन में 4 ध्रुव और 42 आर्मेचर चालक के लिए सरल तरंग कुण्डलन का आरेख विकसित कीजिए। समतुल्य रिंग आरेख भी खींचिए।

8. Draw panel wiring diagram with connected to the all measuring and protective equipments of alternator. 10

प्रत्यावर्तक पैनल का वायरिंग आरेख बनाइए जिसमें सभी आवश्यक मापन यंत्र व बचाव उपकरण लगे हों।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

9. Draw 100 kVA, 11 kV/415 V pole mounted sub-station. 10

100 किलोवोल्ट ऐम्पियर, 11 किलोवोल्ट/415 वोल्ट खंभा संस्थापित उपकेन्द्र का चित्र बनाइए।

10. Draw the connection of all common PNP transistors. 10

पी. एन. पी. प्रवर्धकों के सभी उभयनिष्ठ संयोजन का आरेख खींचिए।

www.csvtuonline.com